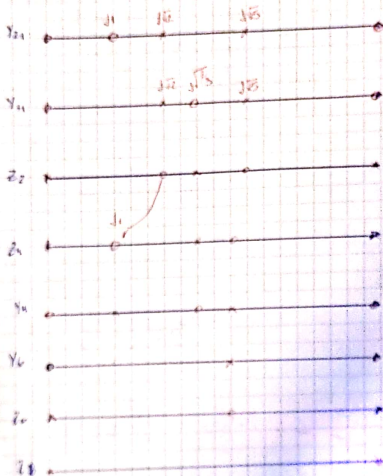



$$Y_{21} = \frac{Z_{21}}{V_1} \bigg|_{V_2=0} = \frac{\sum (s^i, i)}{(s^1, 1) \cdot (s^2, 2)}$$

$$Y_{11} = \frac{Z_{11}}{V_1} \bigg|_{V_2=0} = \frac{35 (s^2, 2)}{(s^1, 1) \cdot (s^2, 5)}$$

zeroe profile



red

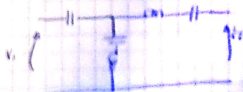

Transfer function

$$Z_1 = \frac{(s^2 + 2)(s^2 + 5)}{3s(s^2 + 3)}$$

$$Z_2 = Z_3 = \frac{A_0}{s}$$

$$K_0 = \lim_{s \rightarrow 0} s Z_1 \cdot \frac{(-1 \pm 2)(-1 \pm 5)}{2 \cdot (-1 \pm 3)} = 1$$

$$Z_4 = \frac{s^4 + 7s^2 + 10}{3s(s^2 + 3)} = \frac{1}{s} = \frac{s^4 + 7s^2 + 10 - 3s^2 - 7}{3s(s^2 + 3)} \quad \text{Calculator if in Series}$$

$$Z_5 = \frac{s^4 + 4s^2 + 3}{3s(s^2 + 3)} = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}{3s(s^2 + 3)}$$

$$Y_4 = \frac{1 - 3s(s^2 + 3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}$$

$$Y_0 = Y_4 = \frac{K_0 s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$K_0 = \lim_{s \rightarrow 0} Y_4 \cdot \frac{(s^2 + 1)}{s} \cdot \frac{1 - 3s(s^2 + 3)}{s^2 + 1} \cdot \frac{(s^2 + 3)}{s} = \frac{3 \cdot (-1 \pm 3) \cdot 3}{(1 \pm 1) \cdot 2} = 2$$


$$\frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{K_0 s}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{2s}{s^2 + 1} = \frac{s/2}{s^2 + 1/4} \Rightarrow L \cdot 1/2 \quad C = 2$$

$$Y_6 = \frac{3s(s^2 + 3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)} = \frac{3s}{s^2 + 1} = \frac{3s(s^2 + 3) - 2s(s^2 + 3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}$$

$$Y_6 = \frac{3s^3 + 9s - 2s^3 - 6s}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)} = \frac{s^3 + 3s}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)} = \frac{s(s^2 + 3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$Z_6 = \frac{s^2 + 3}{s} = \frac{s^2}{s} + \frac{3}{s} = s + \frac{3}{s}$$



Real

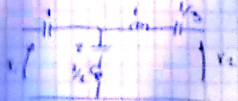


$$\frac{V_2}{V_1} \bigg|_{s \rightarrow \infty} = \frac{1}{A} = -\frac{V_{2L}}{V_{1L}} = \frac{K(s, 1)}{(s+4) \cdot (s+2)}$$

$$-V_{2L} = K(s, 1) \cdot \frac{1}{(s+5)}$$
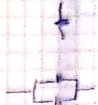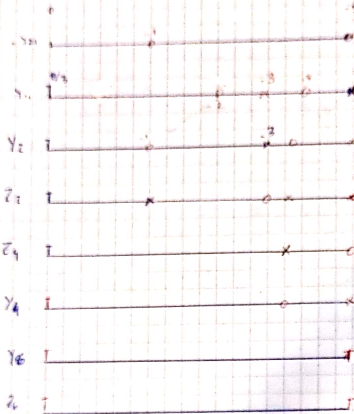
$$V_{2L} = \frac{K(s, 1) \cdot (1+s)}{(s+5)}$$



Real

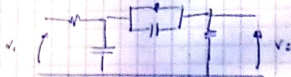

Partial fractions

$$Y_{11} = \frac{(s+3) - (s+1)}{(s+3)}$$

$$Y_{11} = Y_{11} - K_1$$

$$K_1 = \frac{0}{s+1} \quad Y_{11} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y_2 = Y_{11} - \frac{3}{2} = \frac{s^2 + 6s + 8}{(s+3)} - \frac{3}{2} = \frac{2s^2 + 12s + 16 - 3s - 9}{2(s+3)}$$

$$Y_2 = \frac{2s^2 + 9s + 7}{2(s+3)} = \frac{s^2 + \frac{9}{2}s + \frac{7}{2}}{(s+3)} = \frac{(s+1)(s+7/2)}{(s+3)}$$

$$Z_2 = \frac{s+3}{(s+1)(s+7/2)}$$

$$Z_4 = Z_2 = \frac{K_2}{(s+1)} \quad K_2 = \lim_{s \rightarrow -1} Z_2 \cdot (s+1) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s+3}{(s+7/2)} \quad (s+1)$$

$$K_2 = \frac{2}{5/2} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Circuit diagram: a square with a horizontal line on the left and a vertical line on the right, with a double line in the middle.} = \frac{1/C}{s + 1/RC} = \frac{4/5}{s+1} \quad C = 5\mu F \quad R = 4/5$$

$$Z_4 = \frac{s+3}{(s+1)(s+7/2)} = \frac{4}{s(s+1)} = \frac{5s+15-4s-14}{s(s+1)(s+7/2)} = \frac{s+1}{s(s+1)(s+7/2)}$$


$$Z_4 = \frac{1}{s(s+7/2)}$$

$$Y_4 = \frac{s(s+7/2)}{s(s+1)} \quad Y_6 = Y_4 - \frac{K_3}{s} \quad K_3 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s+7/2)}{s} = 5$$

$$Y_4 = Y_9 = 5S = 5S + \frac{2S}{2} = 5S + \frac{3S}{2}$$



$$Z_6 = \frac{2}{3S}$$

Red final

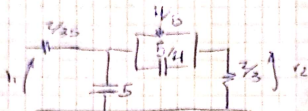

K)

en la red para  $S \rightarrow 0$

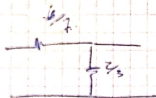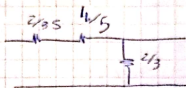

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{2/3}{\frac{2}{3} + \frac{5}{7}} = \frac{7}{16}$$

en la expresion ms

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{K(s,1)}{(s,2)(s,4)} \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{K}{\theta}$$

$$\frac{K}{\theta} = \frac{7}{16}$$

$$K = \theta \cdot \frac{7}{16} = \boxed{\frac{7}{2} = K}$$